HW 7

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01				1
11	1		1	1
10	1			1

AB \ CD	00	01	11	10
00		X	1	1
01		X		
11	X			1
10	X		1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	1	
11	1			1
10	1		1	1

ROM

$F1 = ABCD + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D} + AC\bar{D}$

$F2 = \sum M[3,10,11,14] + \sum d[1,2,5,8,12]$

$F3 = \sum M[1,2,3,5,7,8,10,11,12,14]$

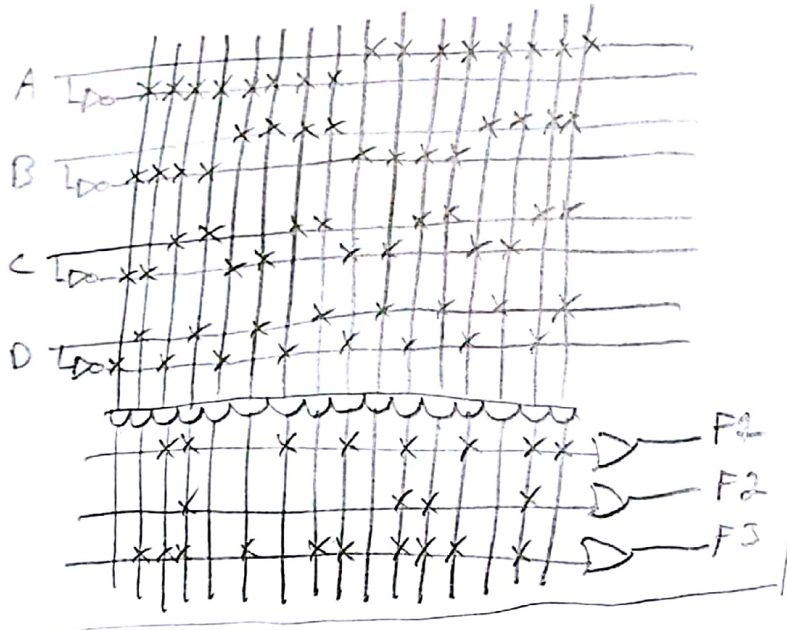

PLA

$F1 = C\bar{D} + A\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + ADC$

$F2 = A\bar{D} + \bar{B}C$

$F3 = \bar{A}D + A\bar{D} + \bar{D}C$

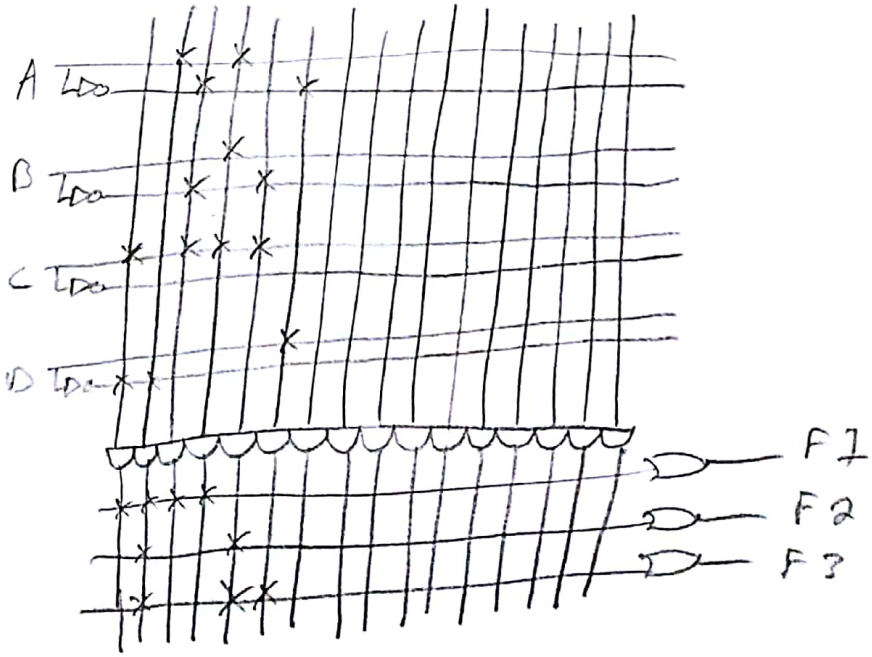

Scanned by CamScanner

HW7

1.)

F1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	
01		1	1	
11	1	1		
10		1		

F2

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01				
11	1	X	1	
10		X	X	X

F3

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	1	
11	1	1		
10	1	1		

ROM

$F1 = \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + AB\bar{C} + \bar{A}BD + A\bar{C}D + \bar{A}CD$

$F2 = \sum_M[1,2,3,12,15] + \sum_d[9,10,11,13]$

$F3 = \sum_M[1,2,3,5,7,8,9,12,13]$

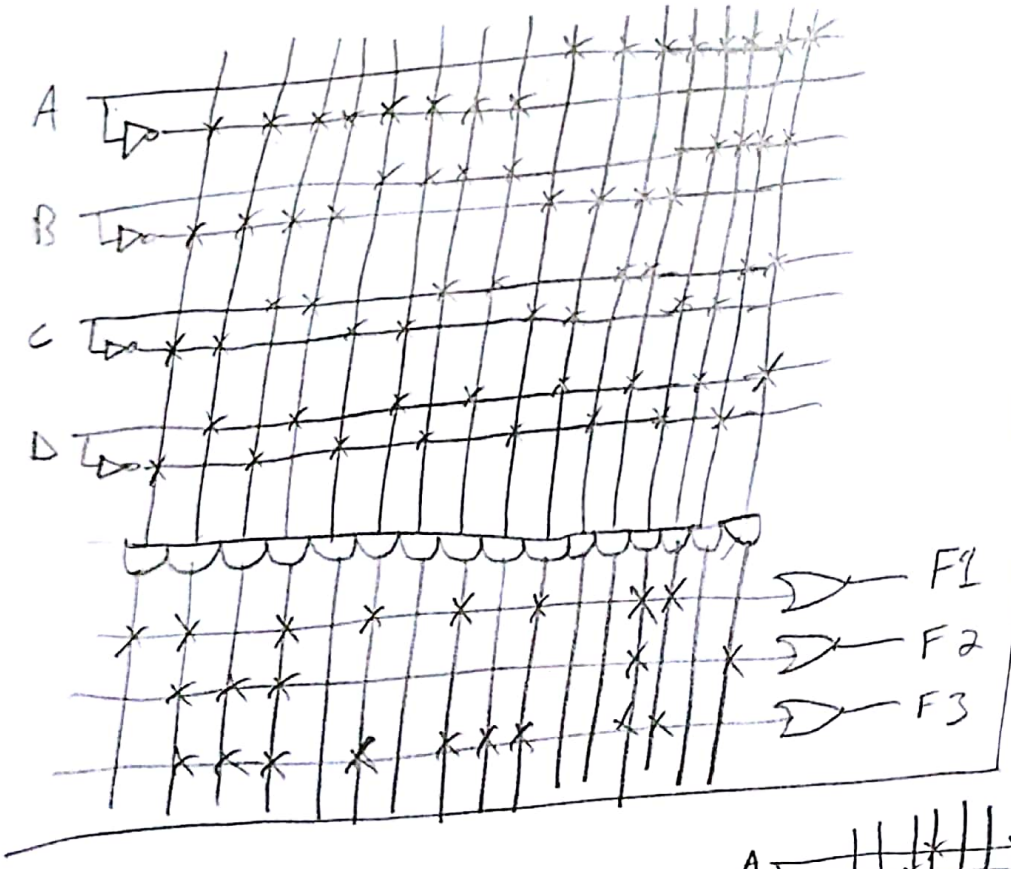

PLA

$F1 = \bar{C}D + \bar{A}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

$F2 = \bar{B}C + \bar{B}D + AD + AB\bar{C}$

$F3 = A\bar{C} + \bar{A}D + \bar{A}BC$

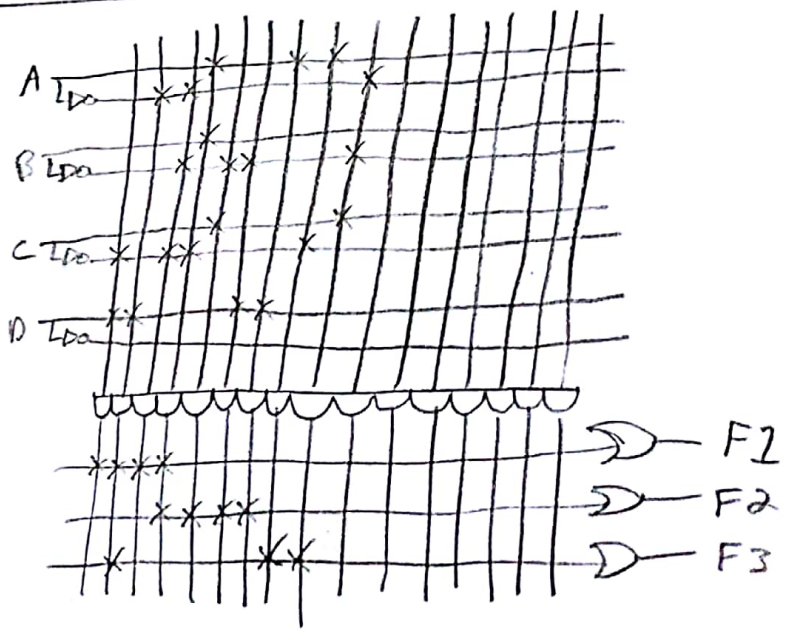

Scanned by CamScanner